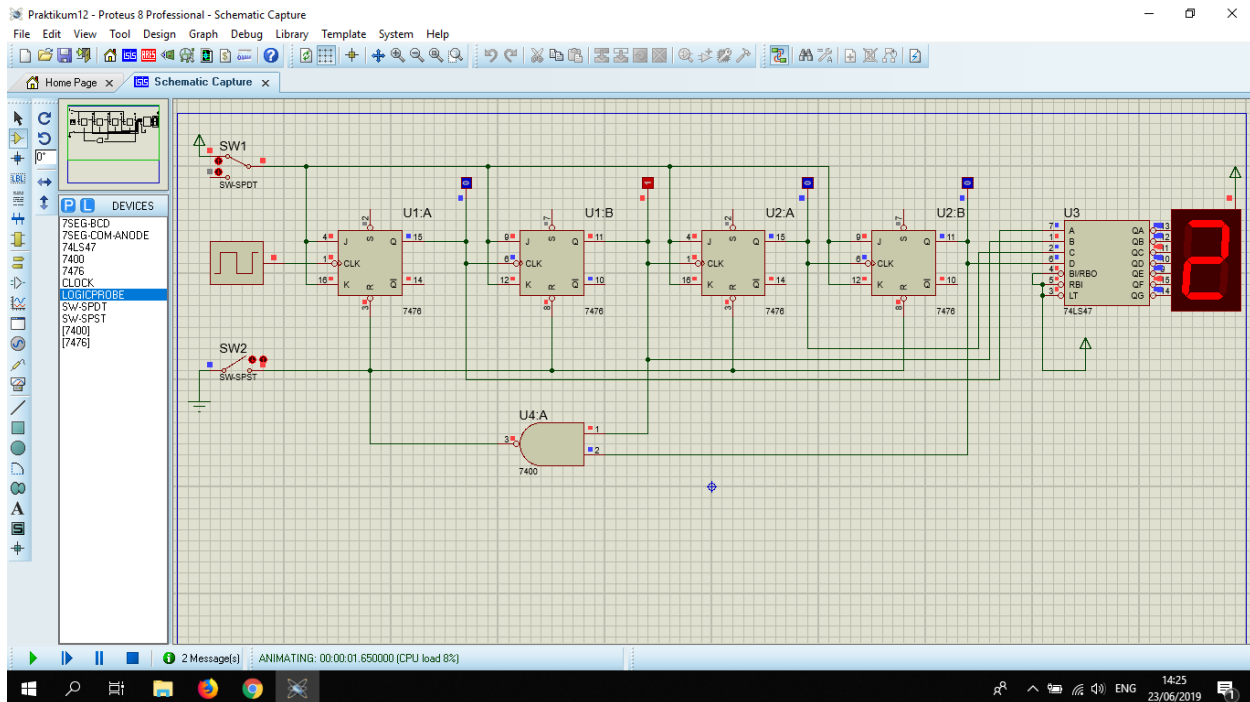


Nama : Pasha Bhimasty

NIM : L200180123


Praktikum : Modul 12

Kegiatan 1.




4. Bagaimana output yang terlihat pada seven segment? 0 sampai 9 dan berulang.

Kegiatan 2.

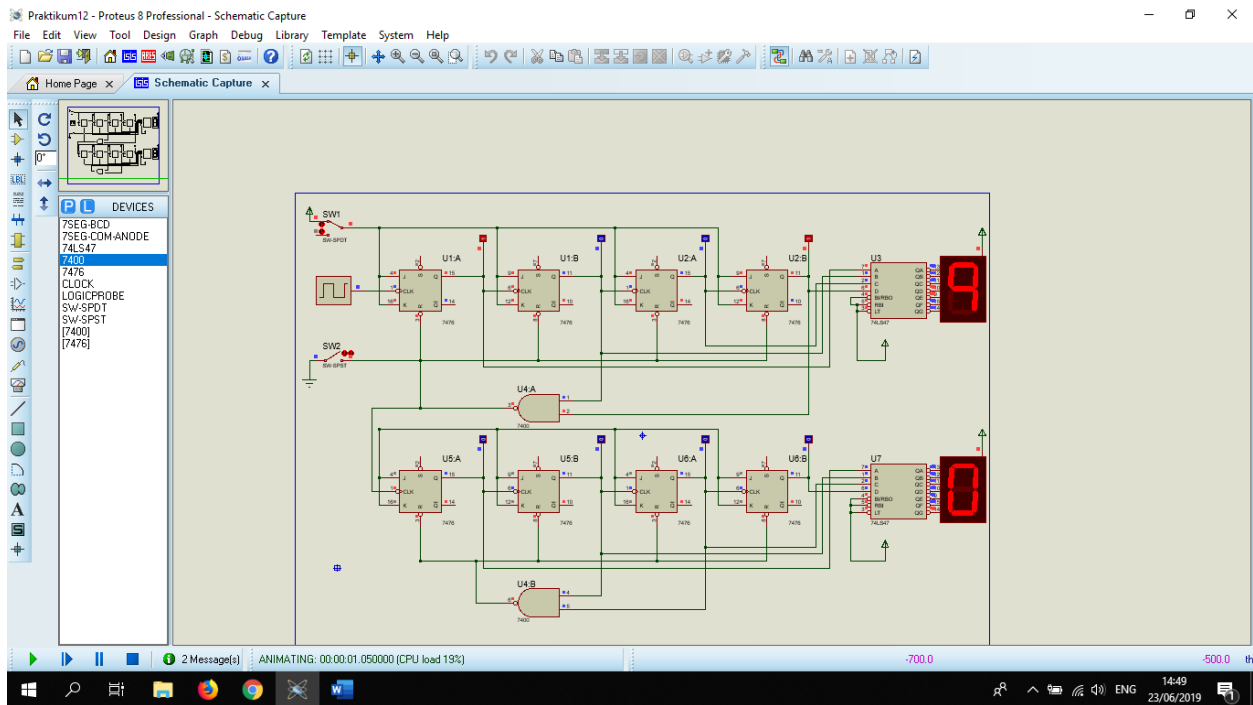

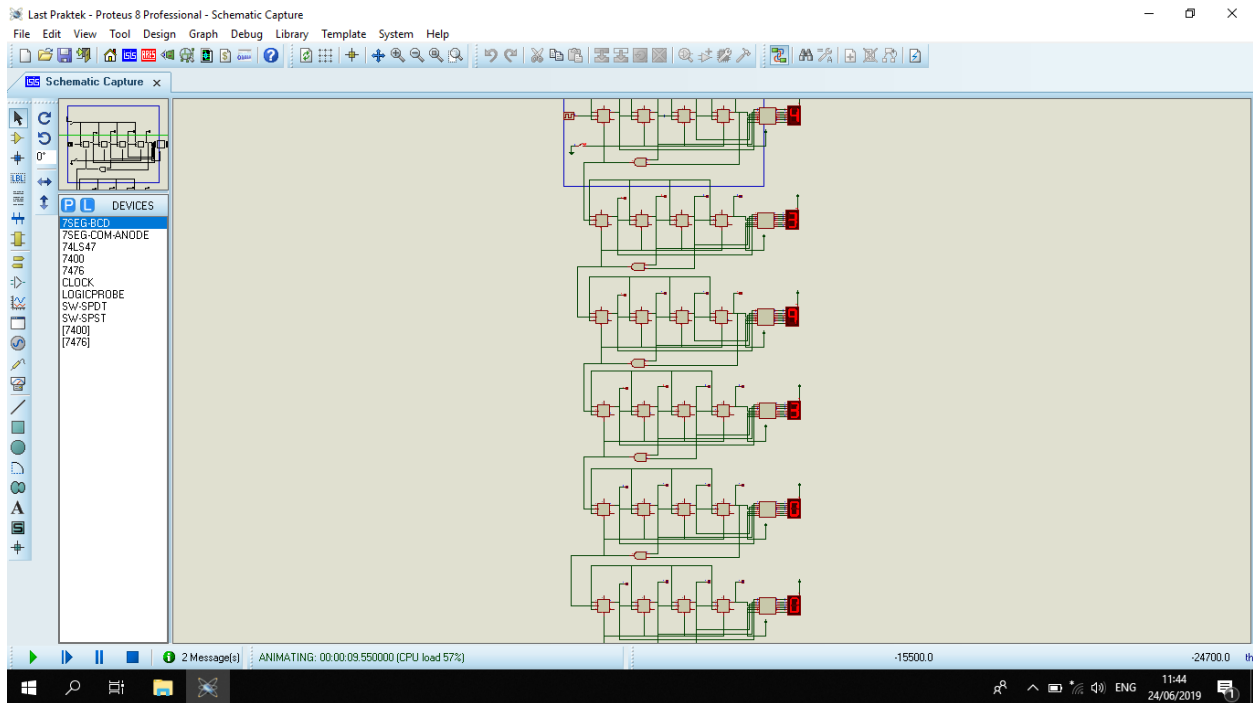5. Apakah fungsi clock pada rangkaian diatas? Masukkan clock lebih cepat yang mengarah ke komponen.



7. Jelaskan kegunaan Switch-SPDT pada rangkaian diatas? Sebagai cek output bernilai 1 atau 0.

8. Jelaskan kegunaan Switch-SPST pada rangkaian diatas? Sebagai reset/stop (memaksa ke logic 0).